

\*DC

① تحديد الاتجاه  
② تحديد القيمة  
③ تحديد القيمة  
④ تحديد القيمة

\*AC ③ القيمة والاتجاه

$I = I_m \sin(\omega t \pm \phi)$   
 $\omega t = \theta \rightarrow$  phase angle

$\omega = 2\pi f$   
 $f = \frac{1}{T}$

$R = \rho \frac{l}{A}$   
 $R \propto l$   
 $R \propto \frac{1}{A}$

$$I_{rms} = \sqrt{\int_0^T I_m^2 \sin^2 \theta d\theta}$$

$$= \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$


supply: 220V, 50Hz

## \* Semiconductors & Diode


Rectifier Circuits

(Half-wave)

Full-wave

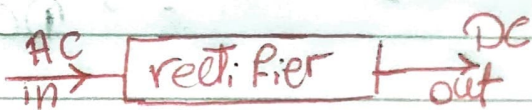

#WR

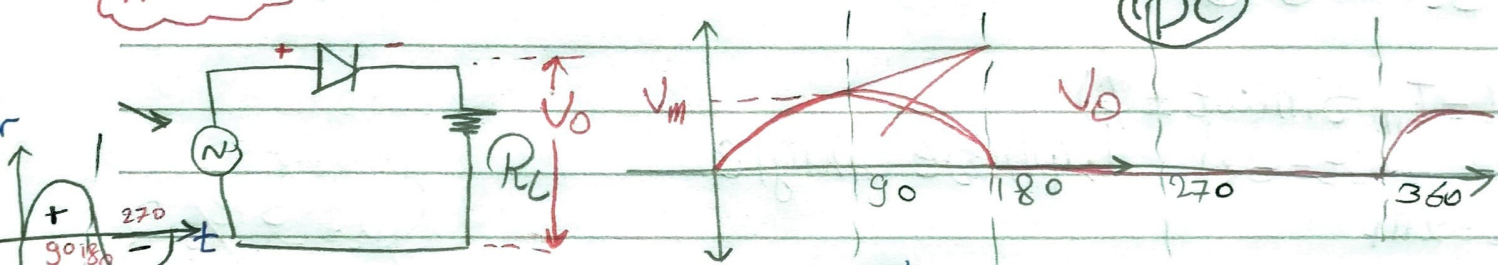


AC

$$v = V_m \sin \theta$$

$$V_o = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} V_m \sin \theta d\theta = \frac{V_m}{\pi}$$


ex:

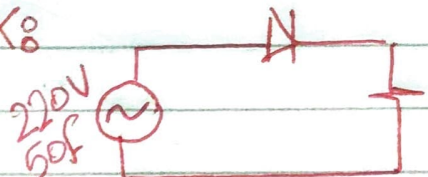

$$V_o = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$$


$$V_m = 220\sqrt{2} \text{ V}$$

$$V_o = \frac{V_m}{\pi}$$

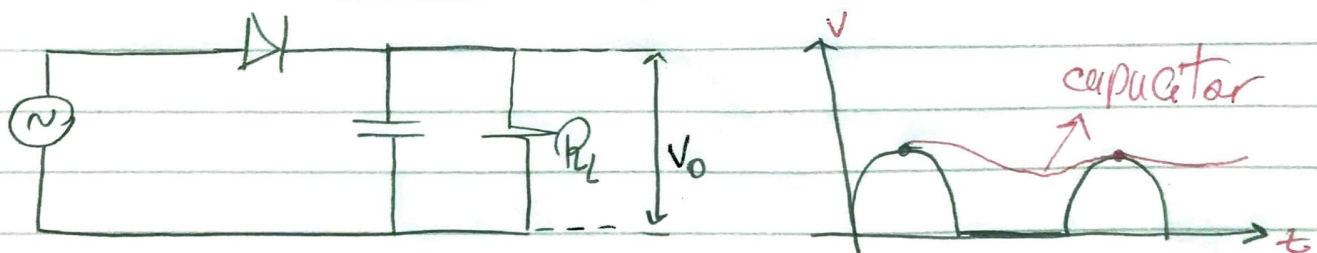



ex:

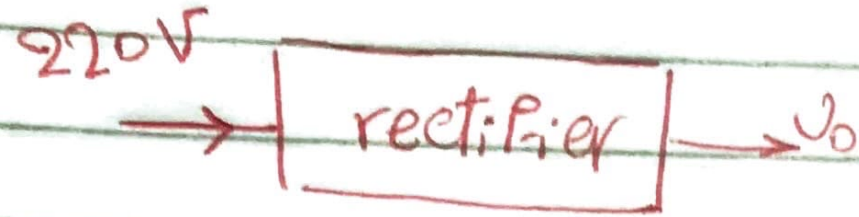

$$V_m = V_r \sqrt{2} = 220\sqrt{2}$$

$$V_o = \frac{V_m}{\pi} \quad (V)$$

HW

