

Common Emitter Fixed Bias

$$Z_i = R_B // R_{in}$$

$$Z_i \approx R_B$$


$R_B \gg 10 R_{in}$

$$Z_o \approx R_C$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_C}{r_o}$$

$$A_i \approx \beta$$

$$A_i = -A_v \frac{Z_i}{R_C}$$

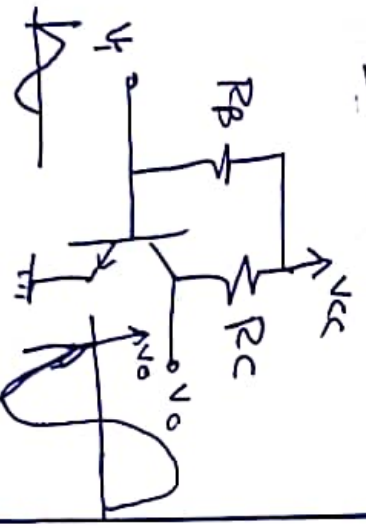

Voltage divider Bias

$$R' = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$


$$Z_i = R' // R_{in}$$

$$Z_o = R_C$$

$$A_v = -\frac{R_C // r_o}{r_e} \approx -\frac{R_C}{r_e}$$

$$A_i \approx \beta$$

$$A_i = -A_v \frac{Z_i}{R_C}$$

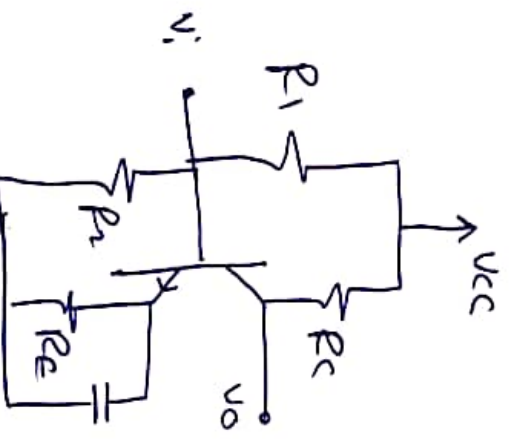

Common Emitter Bias


$$Z_b \approx \beta R_E$$

$$Z_i = R_B // Z_b$$

$$Z_o = R_C$$

$$A_v = -\frac{R_C}{R_E}$$

$$A_i = \frac{\beta R_B}{R_B + Z_b}$$

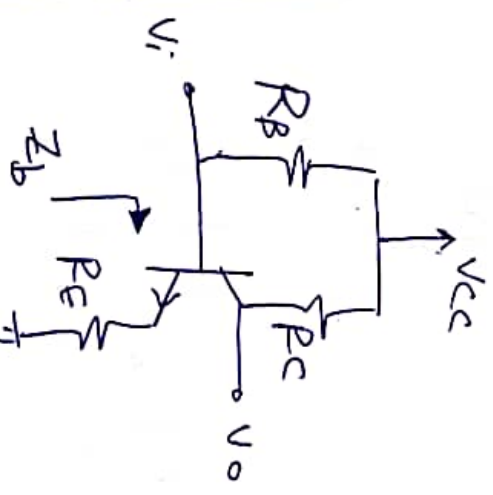


Common bias

$$Z_i = R_B // r_{in}$$

$$Z_o = R_C$$


$$A_v \approx \frac{R_C}{r_e}$$

$$A_i \approx \beta$$

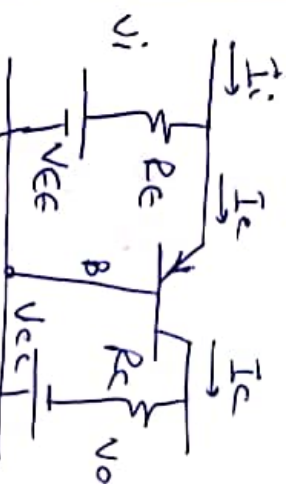

$$r_e = \frac{26 \text{ mV}}{I_E}$$

"JFET Configuration"

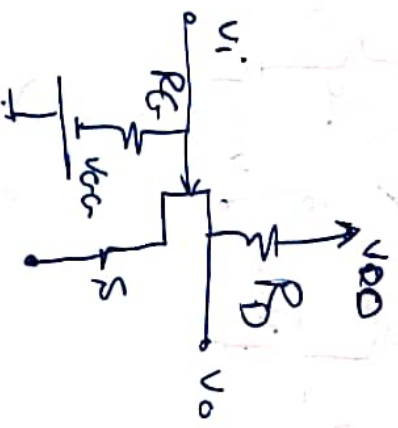JFET Fixed Bias	JFET Self Bias	JFET Source follower	JFET Common Gate
$Z_i = R_G$ $Z_o \approx R_D$ $A_v = -g_m R_D$	unbypass capacitor $Z_i = R_G$ $Z_o = R_D$ $A_v = \frac{g_m R_D}{1 + g_m R_s}$	$Z_i = R_G$ $Z_o \approx R_s \parallel \frac{1}{g_m}$ $A_v \approx \frac{g_m R_s}{1 + g_m R_s}$ as $r_{ds} \gg 10 R_s$	$Z_i \approx R_s \parallel \frac{1}{g_m}$ as $r_{ds} \gg 10 R_D$ $Z_o \approx R_D$ $A_v = g_m R_D$
 $g_m = \frac{2I_{DSS}}{ V_p } \left[1 - \frac{V_{GS}}{V_p} \right]$	